


# ⇒ KAKO MODELCIRATI PRIJENOSNU LINIJU?

①

↳ brzina EMV ⇒ proširuje kroz žicu

↳ ovo je za žični prijenos, ne za bežični

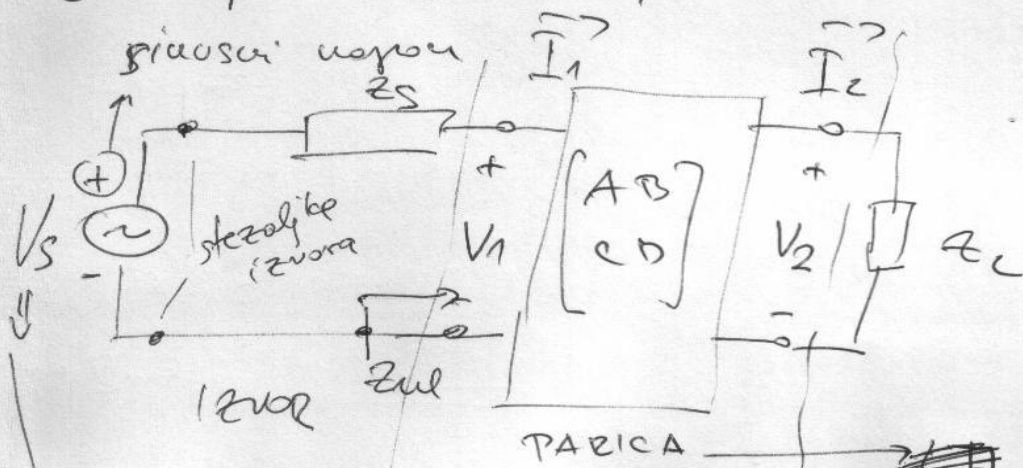- četverpol : 2 ulaza, 2 izlaza ⇒ odgovara parici



najjednost.  
oblik  
četverpola

↓  
dovoljno za  
paricu

CAT 3 do 30 MHz  
CAT 5 do 150 MHz

↓  
nema dovoljno


VDSL do 30 MHz

↑  
više  
parice  
tel. u  
zengim  
vešto lošije  
od CAT 3

↓  
razlika potencijala između  
točke "+" i "-"

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

⇒  
bez jedinice  
1/S = Siemens

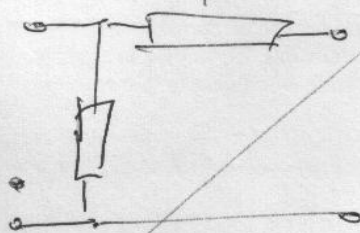


⇒ moguće očitovati  
(invertirati)

↳ treba znati matricu  
vraćati  
ispisati jednadžbe  
iz matrice

⇒ napisi u matrici obliku

⇒ ako treba pisati jedinice

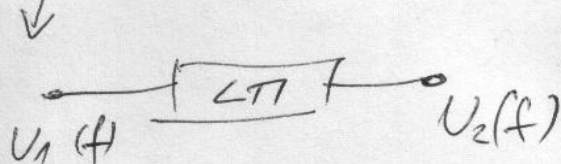⇒ prijenosni f-ja ⇒ oblikovanje od materijala



$$H(f) = \frac{V_2(f)}{V_1(f)}$$

$$H(f) = \frac{V_2(f)}{V_1(f)} = \frac{Z_L}{AZ_L + B}$$

zamjeniti u tyžiri Tf

⇒ prijenosni f-ja, nema dimenziju


$$T(f) = \frac{V_2(f)}{V_1(f)} = \frac{\text{zadljeni napori}}{\text{napori na izlazu}} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \cdot H(f)$$

↓  
transfer f-ja

→ učitava, dodatno, obično se se  
ako se traži na ispitu

$$Z_{ue}(f) = \frac{V_1(f)}{I_1(f)} = \frac{AZ + B}{CZ + D} \quad [\Omega]$$

②

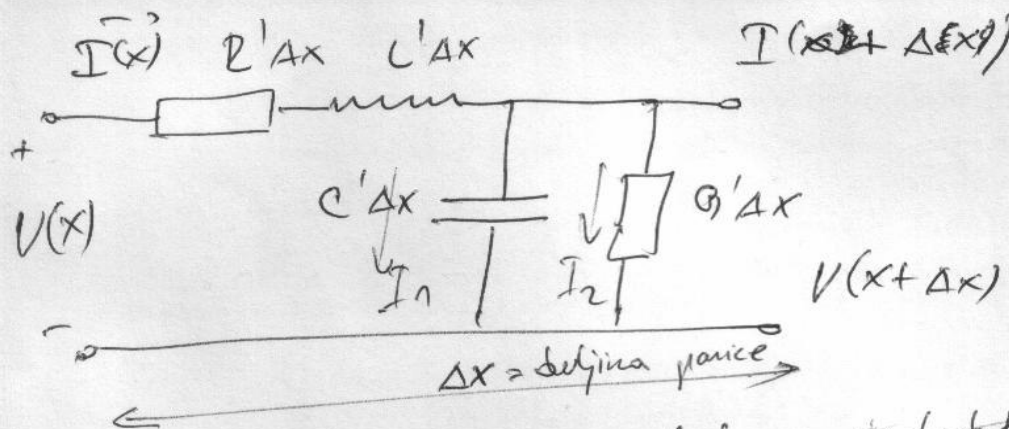

el. shema  
pice


⇒ pice: 4 komponente: (otpor, induktivitet, kapacitet, ~~induktivitet~~ vodljivost)  
↓  
raste s frekvenc.

"skin effect"

$$\phi = L \cdot I$$

→ posljedica magnetskog  
struja i stvaranja  
magn. polja

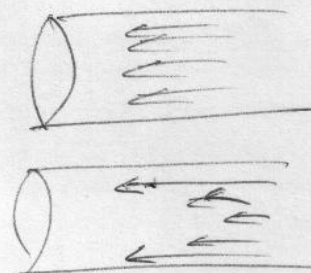pri visokim  
frekv. zbog povećane  
teži kroz izolator




više frekv.

više frekv.

↓  
struja prolazi  
teži kroz  
krozivnu,  
u sredini se  
stvara  
struja

strugi u seriju ⇒ pokazuje simetričnost

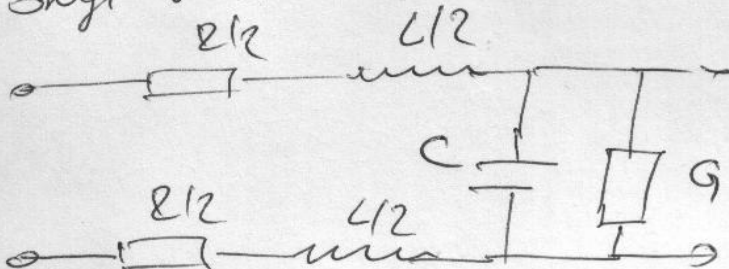

$$R' [\Omega/\text{km}] \quad L' [\mu\text{H}/\text{km}] \quad G' [\text{S}/\text{km}] \quad C [\mu\text{F}/\text{km}]$$



$\Rightarrow$  imitira uplatom RC kug, a uolo  $L$ ,  $G$  uplatom:

$$\Rightarrow V(x) = I(x) R' \Delta x + I(x) j\omega L' \Delta x + V(x + \Delta x) \quad (3)$$

$$= \{ \text{zbrojimo padove napona} \}$$

~~$I(x)$~~

$$V(x + \Delta x) - V(x) = -I(x) (R' + j\omega L') \Delta x$$

$$\frac{\Delta V(x)}{\Delta x} = -I(x) (R' + j\omega L')$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V(x)}{\Delta x} = \frac{dV(x)}{dx} = -(R' + j\omega L') I(x)$$

$$I(x) - I(x + \Delta x) = \underbrace{V(x + \Delta x) \cdot G' \Delta x}_{I_1} + \underbrace{\frac{V(x + \Delta x)}{j\omega C' \Delta x}}_{I_2}$$

$$I(x + \Delta x) - I(x) = -V(x + \Delta x) \underbrace{G' \Delta x + j\omega C' \Delta x}_{I_2}$$

$$\frac{\Delta I(x)}{\Delta x} = -V(x + \Delta x) (G' + j\omega C')$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta I(x)}{\Delta x} = \dots$$

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = -(R' + j\omega L') \frac{dI(x)}{dx}$$

$$= -(R' + j\omega L') (G' + j\omega C') V(x)$$

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = \underbrace{R'^2 + L'^2 C'^2}_{\gamma^2} V(x)$$

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} \Rightarrow \text{bez dijenazja}$$

(4)

$$= \alpha + j\beta, \quad \alpha(f), \alpha(f), \beta(f)$$

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\hookrightarrow$  za sadržaj togis  
 nagusazje      forma [rad/km]                      zamenjenje


$$[\text{rad/km}] \Rightarrow \text{vejeri}$$

$$R' = G' = 0 \Rightarrow \text{linija bez gubitaka, } \alpha = 0$$

$\beta \neq 0$

$$\hookrightarrow \text{za zadatke} \quad \text{amplitude napona}$$
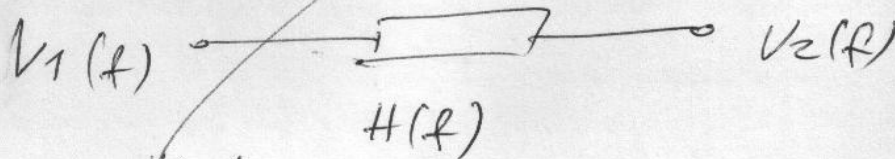
$$A = \text{prijemlje snage} = \alpha \cdot l \left[ \frac{\text{dB}}{\text{km}} \right]$$



$$A = \ln \left| \frac{V_1(f)}{V_2(f)} \right| \left[ \text{Np} \right]$$

$$\left( \frac{1}{2} \ln \frac{P_1(f)}{P_2(f)} \right)$$

$$A [\text{dB}] = 8,686 \cdot \alpha \left[ \frac{\text{Np}}{\text{km}} \right] \cdot l$$

$$A = 20 \log \left| \frac{V_1(f)}{V_2(f)} \right| = \ln \left| \frac{V_1(f)}{V_2(f)} \right| \cdot 8,686$$

$\ln 10$                        $20 \cdot 8,686$

$$|V(f)| = |V(f)| e^{j\phi(f)}$$

faza  
 ↑  
 ↓  
 ne  
 uhoet  
 na  
 snagu

$\Rightarrow$  poziti da se ne  
pobrkaju dB i Np

$\Rightarrow$  4-5 zadataka s a) - e)

$\Rightarrow$  Eitko pisati i ne razdvajati rjesenja

$\Rightarrow R, L, C, G \Rightarrow$  primarni parametri, zadani na početku  
 $\alpha, \beta, \gamma \Rightarrow$  sekundarni, proizvode se iz  $R, L, C, G$

ujednacen  
se  
(ovise o f)



$Z_0 = \text{valna impedanca} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad [\Omega]$

$= Z_r + j Z_i = |Z_0| e^{j\theta}$

→ na višim frekv. (od 10 kHz)  $Z_0$  je konst. = 100-120  $\Omega$

l.b.g.  $\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

↓  
kaj? brez gubitkov



brena EMV prostraya  
kako opisati tog val?

valum = c  
= u parci, 105  
maj e

$V_1(t, f) = A \sin(\omega t - \beta x) \quad [V]$   
 ovisi o  $f$ ,  $A(f)$   
 ovisi o vremenu

više frekv. = manje  
pogubjenje  
↓  
 $\lambda \sim f$

$\phi$  (faza ugovara)

$\omega = 2\pi f$

valni pomak,  $\beta$  = promjena faze u jedinici dužine

$\frac{d\phi}{dt} = 0$

$\frac{d(\omega t - \beta x)}{dt} = 0$



$\omega - \beta \left(\frac{dx}{dt}\right) = 0$

ovisi o  $f$   
↓  
 $v_p$  = faza  
brzina

$\omega = \beta v_p$

razlike  $f$  i  $v_p$

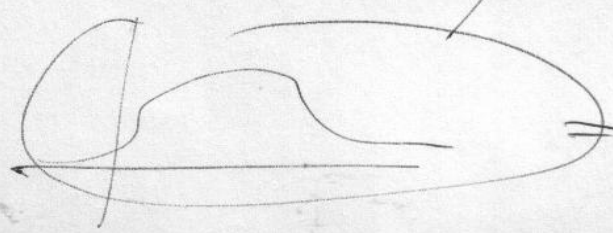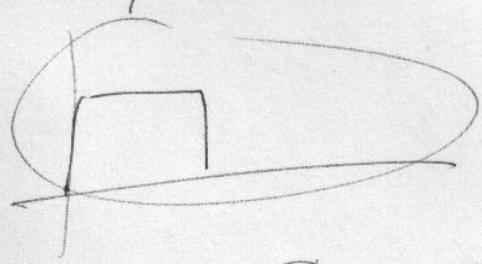$\lambda$  = posljedica superpozicije  
 $\beta$  = posljedica stvaranja signala



value dugina = izmedu 2 tačke u istoj fazi

(6)

$$\beta \cdot \lambda = 2\pi \sin(\theta) = \sin(2\pi) = \sin(0)$$

$$\boxed{\beta = \frac{2\pi}{\lambda}} \Rightarrow \text{u form brzine} \Rightarrow v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{2\pi f}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \boxed{\lambda f}$$

$\Rightarrow$  HENGE-BARTON LIO: optika i valovi - proučavaju


f.b.g  $\Rightarrow \boxed{v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}}$   $\Rightarrow$  nekada i  $>$  od  $c$  pa  
ima više ust. značenja

$\Rightarrow$  grupa brzina: kad imamo više bliskih frekvencija  
to više nos znamo jer je uvijek  $<$  od  $c$   
 ~~$A \cos$~~

$$= A \cos[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)x] + A \cos[(\omega - \Delta\omega)t - (\beta - \Delta\beta)x]$$

$$= 2A \cos[\Delta\omega t - \Delta\beta x] \cos[\omega t - \beta x]$$

visokofrekv.  
nosilac  
koji filtrira

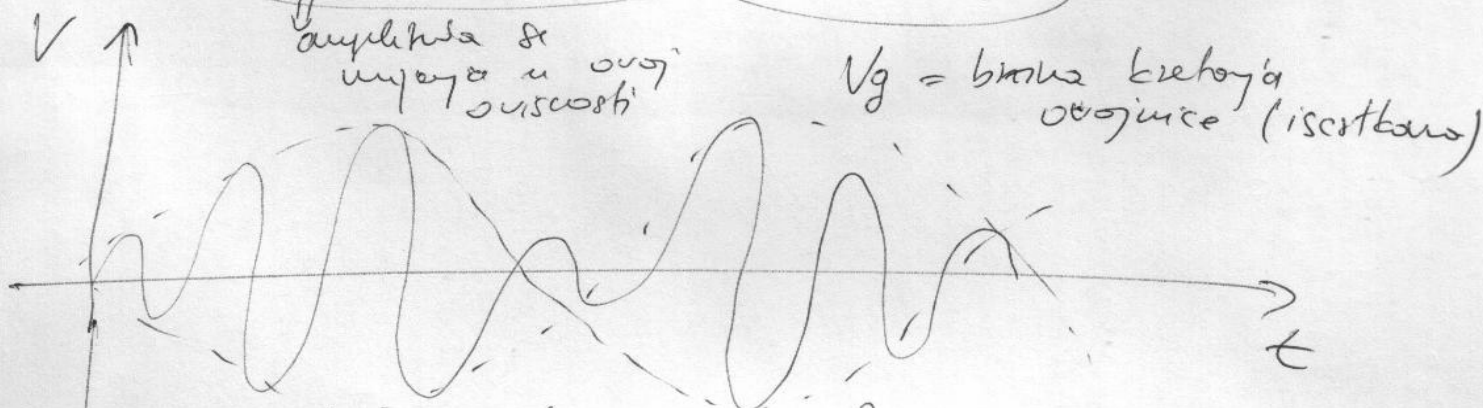

$$(\Delta\omega t - \Delta\beta x) = \Delta\omega \left( t - \frac{\Delta\beta}{\Delta\omega} x \right)$$

$$\boxed{V_g = \frac{d\omega}{d\beta}} \Rightarrow \text{grupa brzina} = \boxed{\frac{1}{\epsilon_g}} \quad t - \frac{x}{\left(\frac{\Delta\omega}{\Delta\beta}\right)} = V_g$$

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} [\text{km/s}] \quad \text{---} \quad \textcircled{\xi_p} = \frac{1}{V_p} [\text{s/km}] \quad (7)$$

$$V_g = \frac{d\omega}{d\beta} [\text{km/s}] \quad \text{---} \quad \textcircled{\xi_g} = \frac{1}{V_g} [\text{s/km}]$$

$$\frac{d\phi}{dt} = 1 - \frac{d\beta}{d\omega} \frac{d\omega}{dt} = 0$$

$$\frac{d\beta}{d\omega} \frac{d\omega}{dt} = 1$$

$$\Rightarrow \xi_p \text{ i } \xi_g \text{ iznad } 10 \text{ kHz} \\ = 5 \text{ ns/km}$$

$$\boxed{\frac{dX}{dt} = \frac{d\omega}{d\beta} = V_g}$$

$$V_p = V_g = 200000 \text{ km/s}, \quad \frac{2}{3} \cdot c \text{ --- je ok}$$

optika = fizikalne komponente (složenje)  
 parica = elektrotehnika




$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = \mu^2 V(x)$$

$$V(x) = \textcircled{V_0^+} e^{-\gamma x} + \textcircled{V_0^-} e^{\gamma x}$$

$$\boxed{V(0) = V_0^+ + V_0^-}$$

$$I(x) = \textcircled{I_0^+} e^{-\gamma x} + \textcircled{I_0^-} e^{\gamma x}$$


zue je upravo i f-ja frekvencije

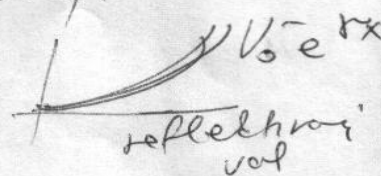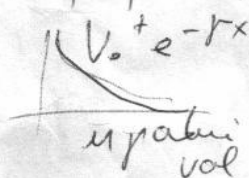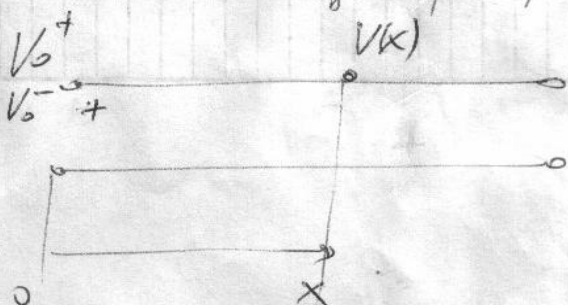



$$Z_0 = \frac{V_0^+}{I_0^+} = - \frac{V_0^-}{I_0^-} = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{\text{impedanci}}{\text{admitanci}}} \quad (8)$$

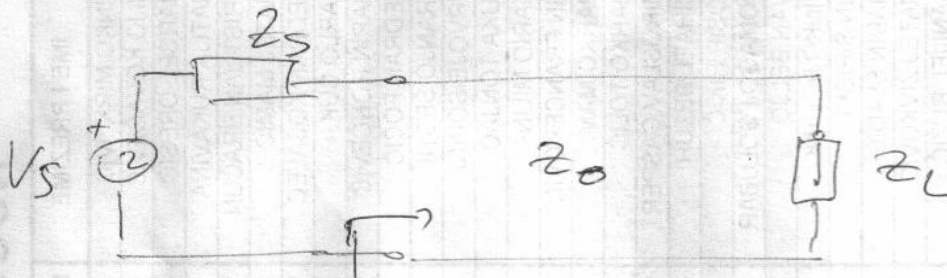$\Rightarrow$  ne brkati  $Z_0$  i ulaznu impedanciju ( $Z_{ul}$ )



$$Z_{ul} = \frac{V(x)}{I(x)} \neq \frac{V_0^+}{I_0^+}$$

$\Rightarrow$  primarni parametrima koefika =  $Z_0$

$$\begin{bmatrix} \frac{V(l)}{I(l)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma d) & Z_0 \sinh(\gamma d) \\ \frac{1}{Z_0} \sinh(\gamma d) & \cosh(\gamma d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(d) \\ I(d) \end{bmatrix}$$

$\downarrow$  ulazni  $\uparrow$   $(Z_0, \gamma, d)$   $\downarrow$  napona u kraju

$$H(f) = \frac{V(d, f)}{V(l, f)} = \frac{1}{\cosh(\gamma d) + \frac{Z_0}{Z_L} \sinh(\gamma d)}$$

dozvedeo 1 A4 dostrano s formulo

$\Rightarrow$  ucie se racunati koefici i silosi  $\Rightarrow$  pogledati zadatke na webu

$$Z_{ul} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma d)}$$

VAZNO ZA ZADATKE !!!  
 $\Rightarrow$  ne brkati s l.s.2


a)  $d \rightarrow \infty$   
 $\tanh(\gamma d) \rightarrow 1 \Rightarrow Z_{ul} = Z_0$

b)  $Z_L = Z_0$   
 $\Rightarrow Z_{ul} = Z_0$   
 $\downarrow$   
 idealno zakljucano linija



# PRIMEROS SNAGE I IZVORA

(9)

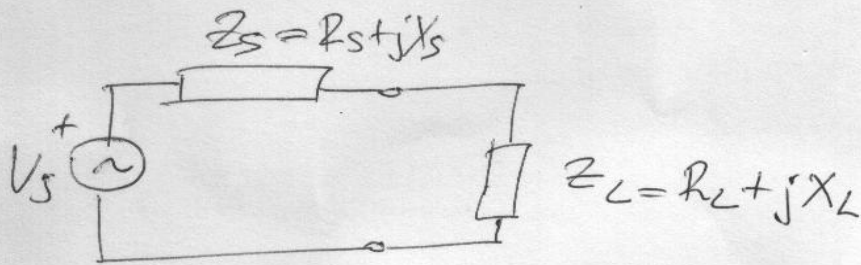

max. prienos kada

$$X_s = -X_L$$


$$Z_s = \overline{Z_L}$$

$$P(f) = \text{snaga} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ V \bar{I} \}$$

$$= \frac{1}{2} |I|^2 R_L = \frac{1}{2} \left| \frac{V}{Z} \right|^2 R_L$$

$$\sqrt{R_L^2 + X_L^2}$$

~~= 2 izvora se koncentrirati~~

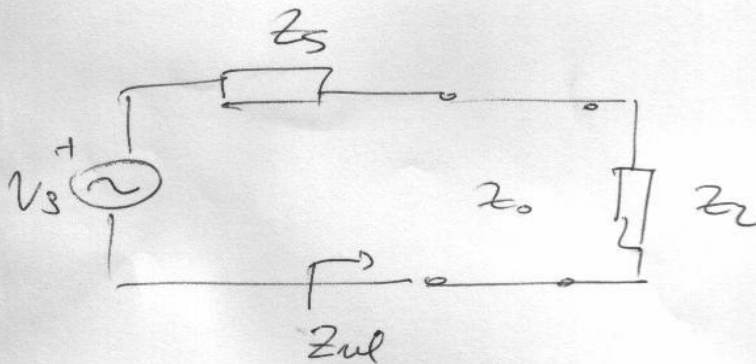

$$Z_s = \overline{Z_{in}}$$

za max prienos snage

$$a) d = \infty$$

$$Z_s = \overline{Z_0} \rightarrow \text{fiksna}$$

Loovo prikopostanov

ISPIT:

kada je max. prienos a ponce na kosi?  $\rightarrow$

$$Z_{in}' = Z_0 \frac{Z_s + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_s \tanh(\gamma d)}$$

$$Z_s = \overline{Z_0} = Z_L \Rightarrow d = \infty$$

$$Z_{in}' = Z_0$$

Koeficijent refleksije na opterećenju (broj snage)

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{V_0 e^{+\gamma d}}{V_0 e^{-\gamma d}} = \text{ovjer } \text{refl.} \text{ kroz } \text{upadnog}$$

$$Z_L = Z_0 \Rightarrow \Gamma_L = 0$$

$$\Gamma_S = \frac{V_o^-}{V_o^+} = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}$$

(10)

$$\text{Return loss} = RL = 10 \log \left( \frac{1}{|\Gamma|} \right)^2 [\text{dB}]$$

↳  $\Gamma$  manya  $\rightarrow$  RL kecil

↳ ketika refleksi ke dua impedansi  $\rightarrow$  ugi sto viste